

Laboratorium z podstaw fizyki Wydziału EliT AGH


Przykłady obliczeń

© Michał Kołodziej 2016, kolodziej.michal@gmail.com

Laboratorium 6 - Badanie zależności mocy użytecznej od obciążenia

Ustawienie eksperymentu

Stanowisko jest wyposażone następująco:

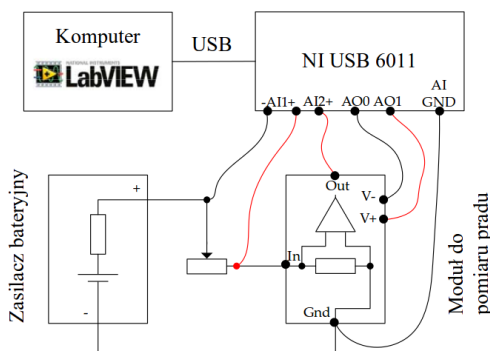


Rys. 1. Schemat układu pomiarowego

[<http://layer.uci.agh.edu.pl/labfiz/> (<http://layer.uci.agh.edu.pl/labfiz/>)]

Schemat funkcjonalny eksperymentu

 Eksperyment funkcjonalnie sprowadza się do rozwiązania poniższego schematu:



gdzie:

- ε - to siła elektromotoryczna (idealne źródło napięcia) [V],
- r - to opór wewnętrzny [Ω],
- R - to opór odbiornika - obciążenie, który możemy zmieniać, choć nie znamy wprost jego wartości [Ω],
- U - mierzone napięcie na odbiorniku (/ rzeczywistym źródle napięcia) [V],
- I - mierzony prąd płynący przez odbiornik [A].

Wykorzystując napięciowe prawo Kirchoffa układamy równanie na napięcie na odbiorniku:

$$U = \varepsilon - Ir \text{ [V]}$$

gdzie: U i I zmienia się w zależności od ustawionej oporności odbiornika R (tutaj potencjometru) i jest przez nas mierzone, ε i r są nieznanne. Aby wyznaczyć ε i r wystarczą dwa pomiary dla różnych oporności odbiornika, ponieważ dostarczy nam to dwóch równań z dwoma niewiadomymi. Aby zwiększyć dokładność wyznaczenia ε i r możemy zrobić więcej pomiarów i skorzystać z metody regresji dwuparametrowej.

Oporność odbiornika R możemy wyznaczyć następująco:

$$R = \frac{U}{I} \text{ [\Omega]}$$

gdzie: U [V] i I [A] to pomiary prądu i napięcia na odbiorniku.

Pomiar prądu i napięcia

```
In [2]: napiecia = [7.57, 7, 6.5, 6, 5.5, 5, 4.5, 4, 3.5, 3, 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 2.0]
prady = [3.57, 6.08, 8.28, 10.5, 12.7, 14.9, 17.1, 19.3, 21.4, 23.6, 23.9, 24.3, 24.9, 25.3, 25.6, 26, 26.4, 26.9, 27.3, 27.7] # [mA]
mili = 1e-3

[
    ("napiecia [V]", napiecia),
    ("prady [mA]", prady)
]
```

```
Out[2]: 2-element Array{Tuple{ASCIIString,Array{Float64,1}},1}:
 ("napiecia [V]", [7.57, 7.0, 6.5, 6.0, 5.5, 5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 3.0, 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 2.0])
 ("prady [mA]", [3.57, 6.08, 8.28, 10.5, 12.7, 14.9, 17.1, 19.3, 21.4, 23.6, 23.9, 24.3, 24.9, 25.3, 25.6, 26.0, 26.4, 26.9, 27.3, 27.7])
```

Ilustracja graficzna pomiaru


```

In [7]: import Winston
p = Winston.FramedPlot(title = "Pomiar prądu i napięcia w zależności od oporu odbiornika",
ylabel="Napięcie [V]")
Winston.setattr(p, yrange=(0, 10), xrange=(0, 30))
Winston.setattr(p.frame, draw_grid=True)
# a = Winston.Curve(polozenia, intensywnosci, color=parse(Winston.Colorant, "red"))
# Winston.setattr(a, label="")
b = Winston.Points(prady, napiecia, kind="filled circle")
Winston.setattr(b, label="U(I)")

l = Winston.Legend(.7, .9, Any[b])
Winston.add(p, b, l)
Winston.savepng(p, "Lab_6_pomiar.png", 600, 600)
HTML("""<img_src="Lab_6_pomiar.png?$(datetime2unix(now()))" alt="Test" width="550" />""")

```

Out[7]:

 

Wstępne wyznaczenie siły elektromotorycznej ε i oporu wewnętrznego r zasilacza

Do wyznaczenia ε i r wystarczy nam 2 równania:

$$\begin{aligned}
 U(R_1) &= \varepsilon - I(R_1)r \\
 U(R_2) &= \varepsilon - I(R_2)r
 \end{aligned}$$

odejmując te równania:

$$U(R_1) - U(R_2) = r(I(R_2) - I(R_1))$$

czyli:

$$\begin{aligned}
 r &= \frac{U(R_1) - U(R_2)}{I(R_2) - I(R_1)} \\
 \varepsilon &= U(R_1) + I(R_1) \frac{U(R_1) - U(R_2)}{I(R_2) - I(R_1)}
 \end{aligned}$$

```
In [45]: opor_wewnetrzny_test = (napiecia[1] - napiecia[end]) / (prady[end] * mili - prady[1] * mil
sila_elektromotoryczna_test = napiecia[1] + (prady[1] * mili * opor_wewnetrzny_test)

[
    ("opor_wewnetrzny_test [Ω]", round(opor_wewnetrzny_test, 2)),
    ("sila_elektromotoryczna_test [V]", round(sila_elektromotoryczna_test, 2))
]

Out[45]: 2-element Array{Tuple{AbstractString,Float64},1}:
 ("opor_wewnetrzny_test [Ω]", 230.83)
 ("sila_elektromotoryczna_test [V]", 8.39)
```

Wyznaczenie siły elektromotorycznej ϵ i oporu wewnętrznego r zasilacza metodą regresji

Regresja liniowa dwuparametrowa

http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_linear_regression (http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_linear_regression)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_najmniejszych_kwadrat%C3%B3w#Przypadek_klasyczny (http://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_najmniejszych_kwadrat%C3%B3w#Przypadek_klasyczny)

$$S = \sum_{i=1}^n 1 = n, S_x = \sum_{i=1}^n x_i, S_{xx} = \sum_{i=1}^n x_i^2, S_y = \sum_{i=1}^n y_i, S_{yy} = \sum_{i=1}^n y_i^2, S_{xy} = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \Delta = S \cdot S_{xx} - (S_x)^2.$$

Prosta dopasowania:

$$y = ax + b$$

Współczynniki prostej

$$a = \frac{S \cdot S_{xy} - S_x \cdot S_y}{\Delta}, b = \frac{S_{xx} \cdot S_y - S_x \cdot S_{xy}}{\Delta}.$$

suma odchyleń standardowych wszystkich pomiarów:

$$\sigma_y^2 = S_{yy} - aS_{xy} - bS_y.$$

Błąd kwadratowy a:

$$\sigma_a^2 = \frac{S}{S - 2} \frac{\sigma_y^2}{\Delta},$$

Błąd kwadratowy b:

$$\sigma_b^2 = \sigma_a^2 \frac{S_{xx}}{S},$$

```

In [30]: function reg_lin_2P(xs,ys)
          n = length(xs)
          Sx = sum(xs)
          Sxx = sum(x->x*x, xs)
          Sy = sum(ys)
          Syy = sum(y->y*y, ys)
          Sxy = sum(zip(xs,ys)) do e
              x, y = e
              x*y
          end

          Δ = (n*Sxx-Sx^2)
          a = (n*Sxy-Sx*Sy)/Δ
          b = (Sxx*Sy-Sx*Sxy)/Δ
          σ2y = Syy - a*Sxy - b*Sy
          σ2a = n/(n-2) * σ2y/Δ
          σ2b = σ2a/n*Sxx

          return a,b,σ2a,σ2b
        end

opor_wewnetrzny, sila_elektromotoryczna, opor_wewnetrzny_blad, sila_elektromotoryczna_blad

[
  ("opor_wewnetrzny [Ω]", round(opor_wewnetrzny, 2)),
  ("opor_wewnetrzny_blad [Ω]", round(opor_wewnetrzny_blad, 2)),
  ("sila_elektromotoryczna [V]", round(sila_elektromotoryczna, 2)),
  ("sila_elektromotoryczna_blad [V]", round(sila_elektromotoryczna_blad, 4))
]

```

```

Out[30]: 4-element Array{Tuple{AbstractString,Float64},1}:
 ("opor_wewnetrzny [Ω]", -230.83)
 ("opor_wewnetrzny_blad [Ω]", 0.4)
 ("sila_elektromotoryczna [V]", 8.42)
 ("sila_elektromotoryczna_blad [V]", 0.0002)

```


Ilustracja graficzna dopasowania ε i r ($\Delta\varepsilon$ i Δr)

```
In [39]: import Winston
p = Winston.FramedPlot(title = "Opóru wewnętrzny r i siła
elektromotoryczna ε zasilacza"
ylabel="Napięcie [V]")
Winston.setattr(p, yrange=(0, 10), xrange=(0, 30))
Winston.setattr(p.frame, draw_grid=True)
# a = Winston.Curve(polozenia, intensywnosci, color=parse(Winston.Colorant, "red"))
# Winston.setattr(a, label="")
b = Winston.Points(prady, napiecia, kind="filled circle")
Winston.setattr(b, label="Pomiar U(I)")

s = Winston.Slope(opor_wewnetrzny * mili, (0, sila_elektromotoryczna), kind="solid")
Winston.setattr(s,
label="U(I) = $(round(opor_wewnetrzny, 2)) ± $(round(opor_wewnetrzny_blad, 2)) Ω) * I + $

l = Winston.Legend(.1, .9, Any[b, s])
Winston.add(p, b, s, l)
Winston.savepng(p, "Lab_6_dopasowanie.png", 600, 600)
HTML("<img src='Lab_6_dopasowanie.png?$(datetime2unix(now()))' alt='Test' width='550' />")
```

Out[39]:

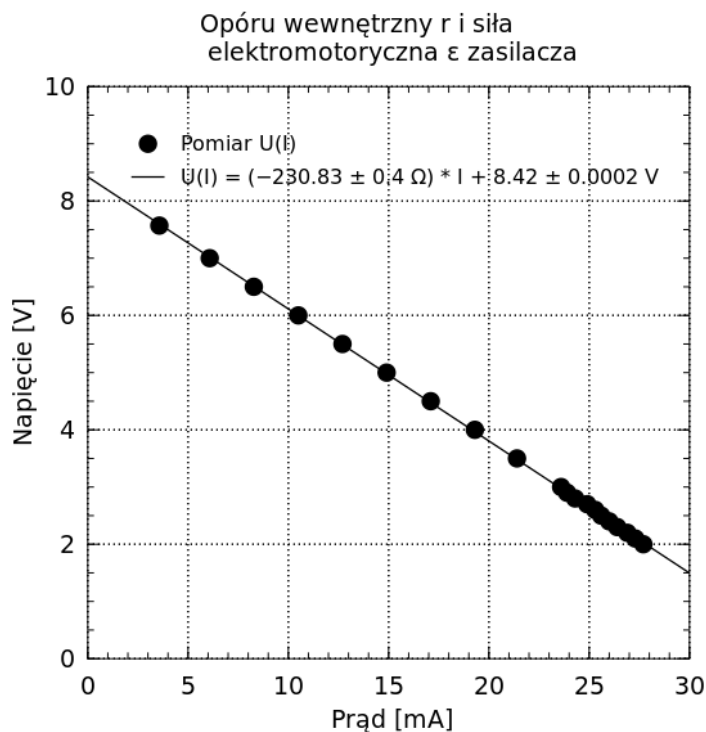

Wyznaczenie mocy użytecznej P_u i jej ilustracja w zależności od stosunku oporu odbiornika do oporu wewnętrznego zasilacza R/r .

Moc użyteczna to moc jaką otrzymuje klient. Tutaj klientem jest odbiornik. Moc na odbiorniku wynosi:

$$P_u(\varepsilon, r, R) = U(\varepsilon, r, R)I(\varepsilon, r, R) \text{ [W]}$$

gdzie: U mierzone napięcie na odbiorniku, I mierzony prąd na odbiorniku, ε to siła elektromotoryczna a r opór wewnętrzny zasilacza.

Wykres sporządzamy jako zbiór punktów:

$$\left(\frac{R}{r}, P_u(\varepsilon, r, R) \right)$$

gdzie: $R = U/I$ to pomiary, a ε i r to wyznaczone stałe, w skrócie:

$$\left(\frac{U}{Ir}, (UI) \right)$$

Powinniśmy móc zauważyć że największą moc jest wtedy gdy obciążenie jest równe oporowi wewnętrznemu.

```
In [54]: opory_odbiornika = napiecia./(prady*mili) |> abs
opory_wzgledne = opory_odbiornika ./ abs(opor_wewnetrzny)
moce_uzyteczne = napiecia.*(prady*mili) |> abs
moce_uzyteczne_max = (opory_wzgledne[findmax(moce_uzyteczne)[2]], findmax(moce_uzyteczne)[1

[
    ("opory_odbiornika [Ω]", opory_odbiornika),
    ("opory_wzgledne [R/r]", opory_wzgledne),
    ("moce_uzyteczne [W]", moce_uzyteczne),
    ("(opory_wzgledne [R/r], moce_uzyteczne_max [W])", moce_uzyteczne_max)
]
```

```
Out[54]: 4-element Array{Tuple{AbstractString,Any},1}:
 ("opory_odbiornika [Ω]", [2120.448179271709, 1151.3157894736842, 785.0241545893721, 571.4285
714285714, 433.0708661417323, 335.5704697986577, 263.1578947368421, 207.2538860103627, 163.551
4018691589, 127.1186440677966, 121.33891213389123, 115.22633744855965, 108.43373493975905, 102
.76679841897234, 97.65625, 92.30769230769229, 87.12121212121211, 81.78438661710038, 76.9230769
2307692, 72.20216606498195])
 ("opory_wzgledne [R/r]", [9.186356281412252, 4.987812075725078, 3.4009374263743117, 2.475583
462890488, 1.8761803803402322, 1.4537822349189107, 1.1400713315943034, 0.8978800124473272, 0.7
085490051497308, 0.5507124228887738, 0.5256730574966204, 0.49919172708491305, 0.4697643318135
565, 0.44521362672536446, 0.4230733457088236, 0.3999019440053864, 0.3774327059899323, 0.354312
1313058877, 0.3332516200044887, 0.31279935451684865])
 ("moce_uzyteczne [W]", [0.0270249, 0.04256, 0.05381999999999999, 0.063, 0.06985, 0.0745, 0.0769
5, 0.0772, 0.0749, 0.0708, 0.06931, 0.06804, 0.06723, 0.06578, 0.064, 0.062400000000000004, 0.06071
999999999996, 0.05918, 0.057330000000000006, 0.0554])


 ("(opory_wzgledne [R/r], moce_uzyteczne_max [W])", (0.8978800124473272, 0.0772))
```

```

In [58]: import Winston
p = Winston.FramedPlot(
    title = "Moc użyteczna Pu na odbiorniku\n maximum mocy dla R = r",
    xlabel="Wielokrotność oporu wewnętrznego R/r []",
    ylabel="Moc [mW]")
# Winston.setattr(p, yrange=(0, 10), xrange=(0, 30))
Winston.setattr(p.frame, draw_grid=True)
a = Winston.Curve(opory_wzgledne, moce_uzyteczne/mili, color=parse(Winston.Colorant, "red")
Winston.setattr(a, label="Pu(R/r)")
b = Winston.Points(opory_wzgledne, moce_uzyteczne/mili)
Winston.setattr(b, label="Pu(R/r)")
m = Winston.LineX(1, color=parse(Winston.Colorant, "blue"))
Winston.setattr(m, label="R/r = 1")
l = Winston.Legend(.6, .9, Any[a, m])
Winston.add(p, m, a, b, l)
Winston.savepng(p, "Lab_6_moc_uzyteczna.png", 600, 600)
HTML("""<img src="Lab_6_moc_uzyteczna.png?$(datetime2unix(now()))" alt="Test" width="550"

```

Out[58]:

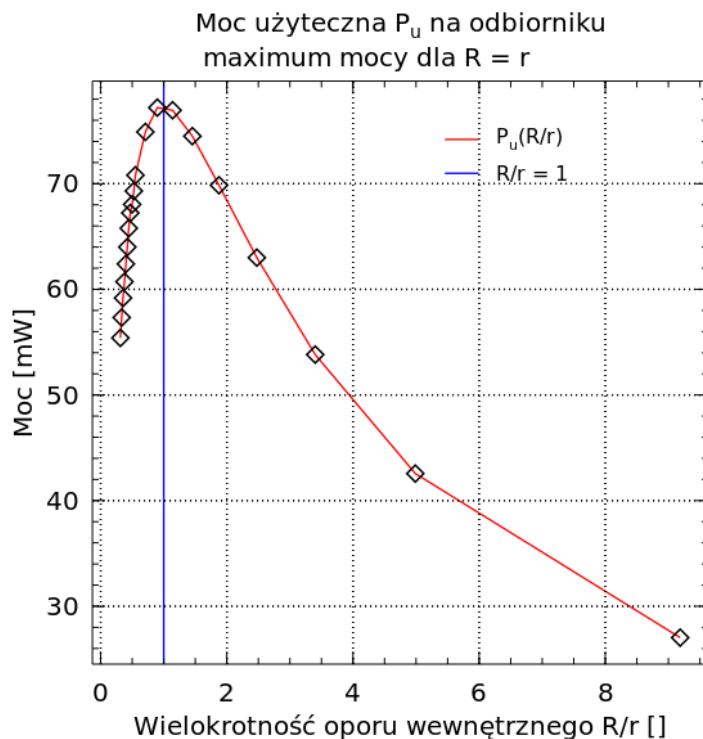

Wyznaczenie mocy całkowitej P_c i jej zależność od oporu względnego R/r

Moc całkowita to moc na zasilaczu, czyli iloczyn prądu i napięcia zasilacza:

$$P_c(\varepsilon, r, R) = \varepsilon I(\varepsilon, r, R) [W]$$

gdzie: $R = U/I$ stosunek mierzonego napięcia do prądu na odbiorniku, ε to siła elektromotoryczna a r opór wewnętrzny zasilacza wyznaczone wcześniej.

W skrócie wykres sporządzamy jako zbiór punktów (R/r , P_c):

$$\left(\frac{U}{Ir}, (\varepsilon I) \right)$$

Powinniśmy móc zauważyć, że maksimum mocy dostarczanej przez zasilacz jest gdy opór odbiornika jest najmniejszy (czyli płynie największy prąd)

```

In [64]: moce_calkowite = round(sila_elektromotoryczna * prady * mili, 3) # W
("moce_calkowite [W]".moce_calkowite)

```

```

Out[64]: ("moce_calkowite [W]", [0.03, 0.051, 0.07, 0.088, 0.107, 0.125, 0.144, 0.163, 0.18, 0.199, 0.201, 0.2
05, 0.21, 0.213, 0.216, 0.219, 0.222, 0.227, 0.23, 0.233])

```



```
In [65]: import Winston
p = Winston.FramedPlot(
    title = "Moc całkowita Pc na odbiorniku\n maximum mocy dla R = r",
    xlabel="Wielokrotność oporu wewnętrznego R/r []",
    ylabel="Moc [mW]")
# Winston.setattr(p, yrange=(0, 10), xrange=(0, 30))
Winston.setattr(p.frame, draw_grid=True)
a = Winston.Curve(opory_wzgledne, moce_calkowite/mili, color=parse(Winston.Colorant, "red")
Winston.setattr(a, label="Pc(R/r)")
b = Winston.Points(opory_wzgledne, moce_calkowite/mili)
m = Winston.LineX(1, color=parse(Winston.Colorant, "blue"))
Winston.setattr(m, label="R/r = 1")
l = Winston.Legend(.6, .9, Any[a, m])
Winston.add(p, m, a, b, l)
Winston.savepng(p, "Lab_6_moc_calkowita.png", 600, 600)
HTML("""""")

```

Out[71]:

